

# Digital Circuits and Systems\*

## Homework IV L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

\* Teacher: Song Zhou. TA: Yuan Xu

1<sup>st</sup> 张逸凯 171840708 (转专业到计科, 非重修)

*Department of Computer Science and Technology*

*Nanjing University*

zykhelloha@gmail.com

---

6.9  
6.16  
6.20  
6.21  
6.26  
6.44(a,b)  
6.50  
6.77  
6.80  
6.82  
6.96  
6.100  
6.101

## 6.9

---

解:

当  $IN == 0$ ,  $IN$  为低态输入时, 其中3个与非门从低态到高态, 而另外3个与非门从高态到低态。(由  $IN$  输入和真值表列举可知)

$$t_p = 3 \times (t_{pLH} + t_{pHL}) = 3 * 15 + 3 * 15 = 90(ns)$$

同理, 当  $IN == 1$ ,  $IN$  为高态输入时,  $t_p = 90ns$


因为这里 74LS 的芯片传播延迟最大值  $t_{pLH}$ ,  $t_{pHL}$  相等, 并且在电路图中低态到高态的与非门数量一样, 所以对单个与非门采用最坏情况的延迟量计算时对结果并没影响.

## 6.16

解:

低电平有效输出的译码器更快。因为这种译码器使用与非门, 而高电平有效输出的译码器使用与门, 与门大多是与非门后加一个反相器实现的, 反相门快于非反相门, 因此低电平有效输出的译码器更快。这正是为什么要用"圈到圈的设计".

下面是74x138的部分电路图, 在其中也可以容易发现为什么与非门更快.

 


## 6.20


解:

(d)

 这里不需要用卡诺图化简, 因为根据138译码器我们可以知道只要将输入Z作为某些使能端输入, 可以级联构成较大的译码器, 由此可以通过选择子选择相应的输出,



(f) 同理可得:

 

## 6.21

解: 错误: 74x139 两个 2-4 译码器同时使能, 2个3态门同时导通, 使能端会同时有效, 译码器接出后会  
导致存在2个三态门同时导通, 可能出现输出逻辑电平冲突。

解决方法: 将使能端分开, 或其中一个接反相器, 反相连接各自使能。

## 6.26


通过280芯片的延迟, 138以及86的某些总和就是整个电路的延迟

$$10 + 10 + 13 = 33(ns)$$

## 6.44(a,b)

解:

(a)

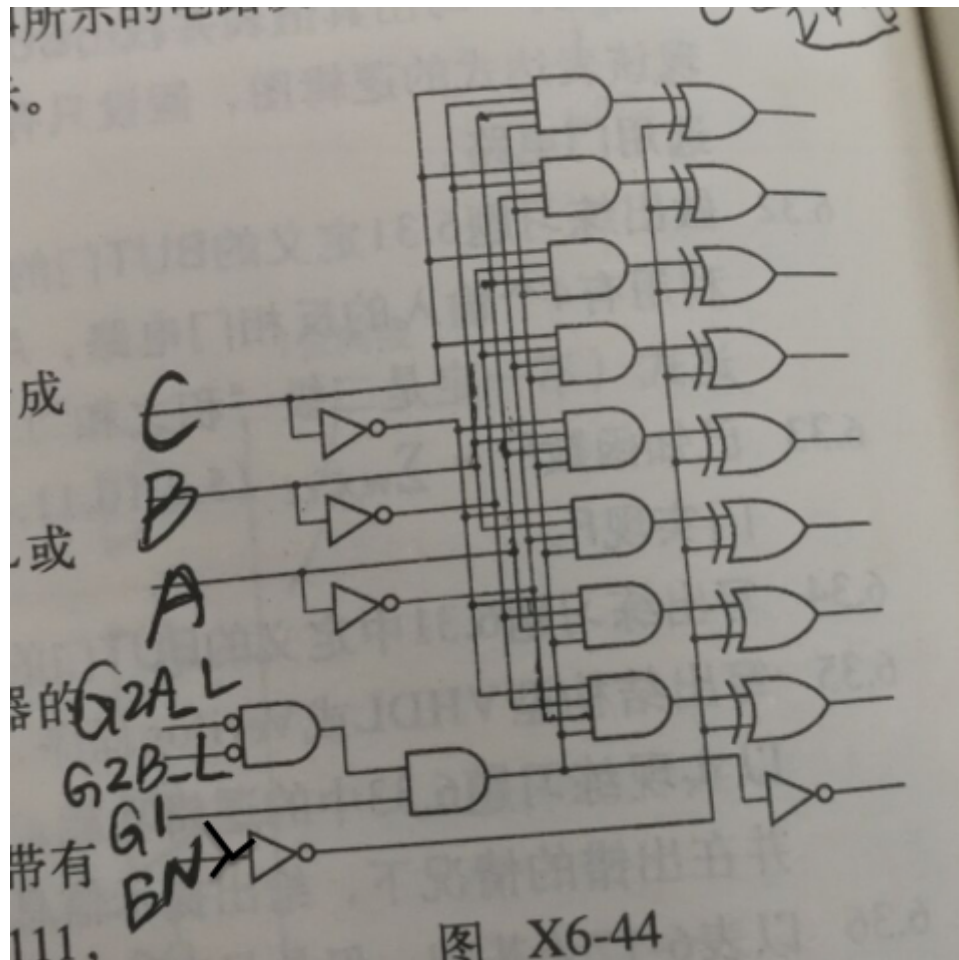


(b)

仔细观察(题目画的好密)发现八个与门从上到下编号为1~8,  $C$  输入 1, 2, 3, 4, 其余为  $C'$ ,  $B$  输入1256, 其余为  $B'$ ,  $A$  输入1357, 其余为  $A'$ . 所有与门后接输出的异或门;

毕竟之前手写了74x138内部结构, 很显然只看  $A, B, C$  和八个与门的输出, 会意识到这即是一个: 当  $ABC$  表示什么值, 与门就把什么值筛选出来的部分.



# 74X138逻辑原理图

 


G1、G2、A、B、C的  
传输通路不同，传播  
延迟时间也不同。

使  
能  
控  
制  
端

G1 (6)  
G2A\_L (4)  
G2B\_L (5)

选  
择  
端

A (1)  
B (2)  
C (3)

 

2019/10/11

第6章

29

还有其他的异或门就是为了使能设置的, 可以发现多了一个全局**反相端**, 就是控制结果输出 00000001 还是 11111110 的.

电路的功能就是多一个反相端的 3-8 译码器.


## 6.50

解:

十个输入变量, 不可能用卡诺图方法解, Q-M 算法也太麻烦, 不妨从编码器的内部结构下手, 看真值表规律;

[illegible]

## 6.77

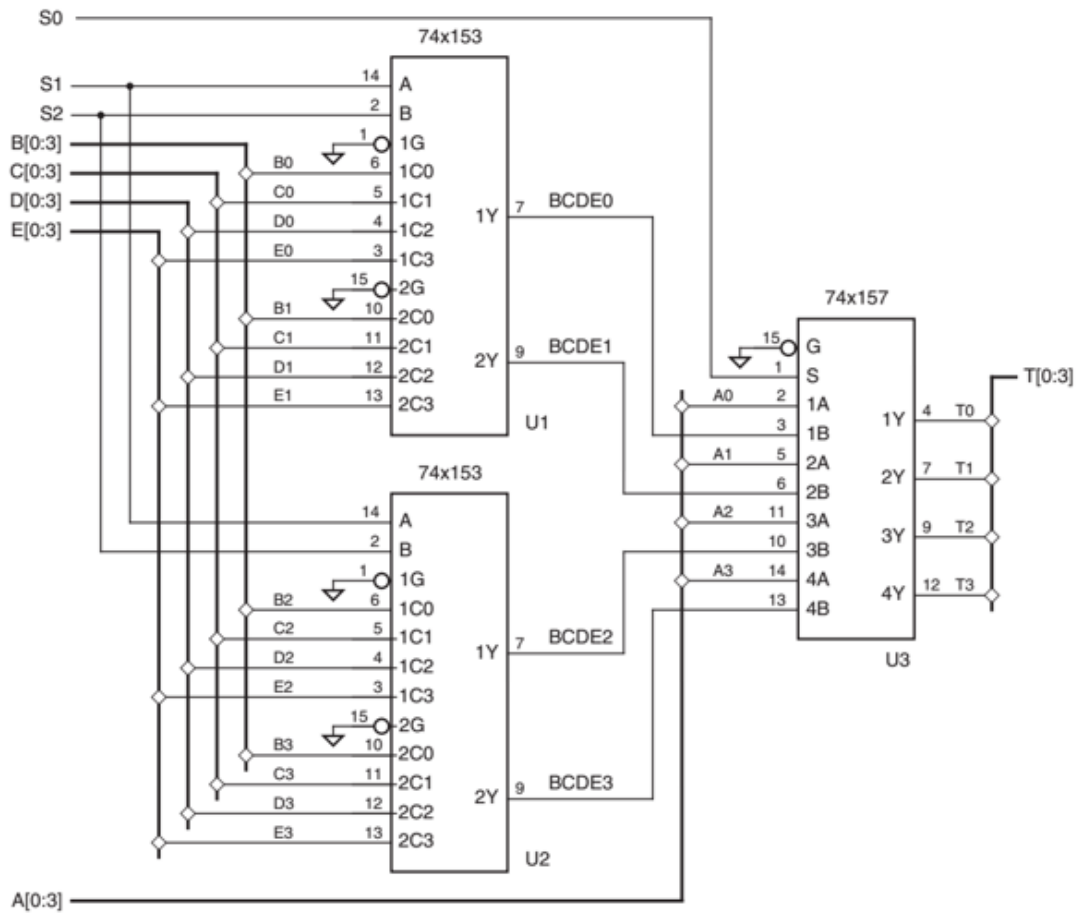


多路复用器的级联题, 具体思路为把每一层选择相应的位, 选择出来的再综合下一层继续选。

## 6.80

解:

00 四路二输入端与非门

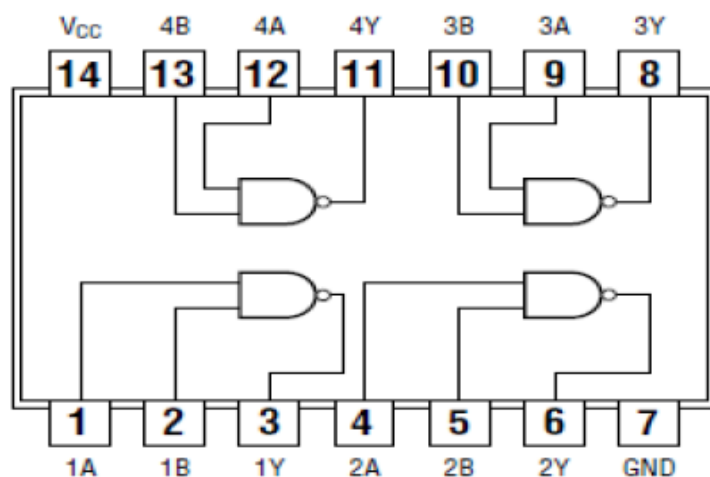



注意到 74x00 引脚和 x08 的引脚是一样的(输入输出), 所以电路不会出问题.

但是 74x00 是与非门, 74x08 是与门, 注意到**除了读操作发生时**, 即  $RD == 0$  的时候,  $I$  都会被置为1, 这样的影响不管在读还是写操作的时候都是等效于输出 ODD 取反, 在存储芯片的 POUT 输出也有相同的效果, 所以后面的541接受的数据就抵消了, 而 ERROR 输出端的: 正好是两个输入端都取反:


在 74x00 下和 74x08 下的真值表对应为:

| A | B | A | B |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

其中 A, B 是两个芯片的输入.

## 6.82

解:

 

这里假设第一种为级联, 第二种为菊花式.


菊花式最大传播延迟: (考虑CMOS一路导通的情况) 假设有  $n$  个异或门, 则该延迟时间为  $2n-1$  个异或门延迟时间的和.

级联式最坏情况最小传播延迟: 为单个异或门延迟时间相加的和.

在不同情况下, 比如数据**传输进入输入端的一致性**来看两种方式的优劣所在: 当所有信号同时到达输入端是适合采用级联结构, 反之采用菊花结构.

或者可以看异或门之间传输速度的差异, 如果差异较大而且分组有差异, 则使用级联可能更好一点.

## 6.96

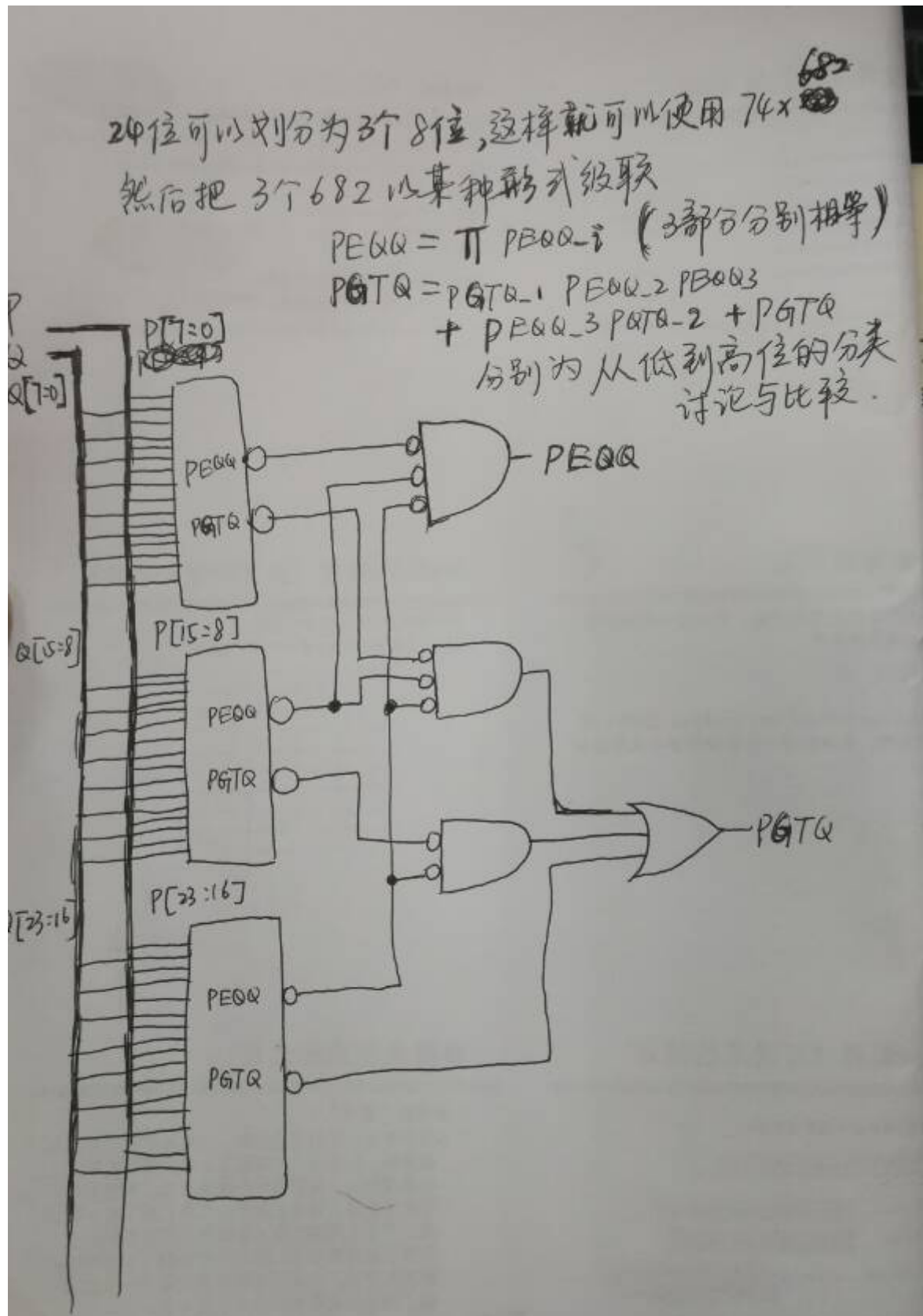

## 6.100

$$\begin{aligned}
 hS_3 &= (\overline{A_3} + \overline{B_3})(A_3 + B_3) \\
 &= A_3 \oplus B_3 \\
 C_3 &= \cancel{A_2 + B_2} + A_2 B_2 + (A_2 + B_2)(B_1 A_0 B_0 + A_1 B_1 + A_1 B_0 A_0) \\
 S_3 &= hS_3 \oplus C_3 \\
 &= A_3 \oplus B_3 \oplus (A_2 B_2 + (A_2 + B_2)(B_1 A_0 B_0 + A_1 B_1 + A_1 B_0 A_0))
 \end{aligned}$$

这里是没有经过处理的表达式, 但是可以注意到一位全加器  $C_{out}$  的表达式在式子的后部, 加上第二位再这样依次进位上来, 进位和  $A_3, B_3$  (本位) 之间的关系是异或 (如上表达式), 从而可以知道这个表达式就是本来第三位的结果.

## 6.101

解:

32位二进制加法器有65个输出, 我们得到一个很松的上界:  $2^{65}$  个最小项, 但是显然没有用.

不妨依次看进位:

$$\begin{aligned}
 C_0 &\text{ is 1 productItem} \\
 c_1 &= c_0(A_0 + B_0) + A_0 B_0 \\
 c_2 &= c_1(A_1 + B_1) + A_1 B_1 = (A_1 + B_1)(c_0(A_0 + B_0) + A_0 B_0) + A_1 B_1
 \end{aligned}$$

上面就是  $2 \times 3 + 1$  项.

易得递推公式:

$$ans_i = 2 * ans_i + 1$$

所以共有

$$2^{33} - 1 = 8589934591$$