

《数字电路与数字系统实验》实验报告

第3次实验：4-2 编码器及 8-3 优先编码器的实现

姓名：张逸凯

学号：171840708

院系：物理学院

邮箱：645064582@qq.com

电话：18051988316

实验时间：2019 年 3 月 18 日

O. 预习部分

可以采用硬件描述语言来实现 2-4 译码器电路。表 2-1 是一个带有使能端的 2-4 译码器的代码：

表 2-1: 2-4 译码器代码

```
module decode24(x,en,y);
    input  [1:0] x;
    input  en;
    output reg [3:0]y;

    always @(x or en)
        if (en)
            begin
                case (x)
                    2'd0 : y = 4'b0001;
                    2'd1 : y = 4'b0010;
                    2'd2 : y = 4'b0100;
                    2'd3 : y = 4'b1000;
                endcase
            end
        else y = 4'b0000;

endmodule
```

表 2-2: 2-4 译码器测试代码

```
`timescale 10 ns/ 1 ps
module test_decode24();
    reg  [1:0] x;
    reg  en;
    wire [3:0]y;
    decode24  il (
        . x (x),
        . en (en),
        .y(y) );

    initial
    begin
        en = 1'b0; x = 2'b00; #10;
                x = 2'b01; #10;
                x = 2'b10; #10;
                x = 2'b11; #10;
        en = 1'b1; x = 2'b00; #10;
                x = 2'b01; #10;
                x = 2'b10; #10;
                x = 2'b11; #10;

    end
endmodule
```

通过预习了解了 for 循环语句可以用来实现译码器，但译码器具体的实现方式还得视情况而定，比如 2, 4 译码器可以用 case 语句来实现，而 3, 8

或者 4, 16 等更高级的译码器用 case 语句显得繁琐, 所以利用 for 循环此时可以比较简洁. 在别人的博客里有这样一种说法:”硬件设计和软件编程不同, 在 C 语言里 if...else 和 for 循环满天飞, 可以说用这两个语句打天下都是不成问题的, 但是 HDL 设计中这是万万不可的”, 以后还是要多留心注意.


预习了后半部分后发现编码器也可以用 case 语句和 for 循环两种格式来实现, 普通编码器用 for 循环实现的时候要加一个整型变量用于计数有多少个 1 (用一个变量 flag 标记第一个 1 出现的位置), 如果超过 1 个或者 0 个 1, 那么此时输出编码为 zzzzz, 否则正常编码. 此时用 case 语句代码量会大一些, 但是思路更清晰. 但是在编写优先编码器的时候使用 for 循环语句是比较方便的, 从左到右找到第一个 1 后就可以直接编码了. 就是优先级有差异的原因.

➤ 预习部分之 4-2 编码器

4-2 编码器即为 4 位输入 2 位输出的编码器, 它的输入信号是 x0、x1、x2 和 x3, 输出是 y0 和 y1。我们采用独热码, 每次输入中只有一位为 1, 对于有两位或者两位以上为 1 的情况, 则将输出置为高阻态。

4-2 编码器 PDF 中的代码已经基本给出了 8-3 优先编码器的一种结构了, 这样的代码还是很简洁漂亮的. 设计代码和激励代码都是用 PDF 中的(但是在测试代码中直接把 x 的值赋上而不是通过 s).

4-2 编码器仿真波形:

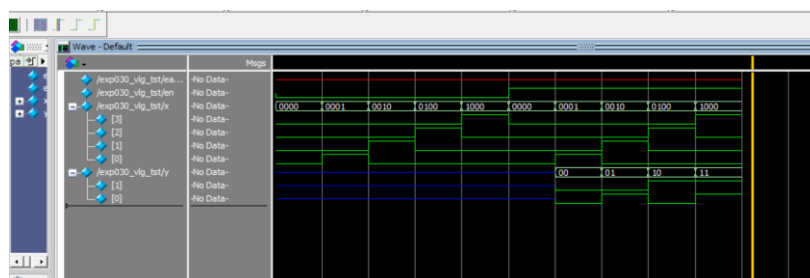

4-2 编码器引脚分配:

▼ Highlight

AK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Named: * Edit: PIN_Y27

Node Name	Direction	Location	O Ban	EF Grc	Sta
en	Input	PIN_AA30	5B	B...0	2.5.
x[3]	Input	PIN_AC30	5B	B...0	2.5.
x[2]	Input	PIN_AB28	5B	B...0	2.5.
x[1]	Input	PIN_Y27	5B	B...0	2.5.
x[0]	Input	PIN_AB30	5B	B...0	2.5.
y[1]	Output	PIN_AB23	5A	B...0	2.5.
y[0]	Output	PIN_AA24	5A	B...0	2.5.
<<new node>>					

具体的实现图像忘记拍照了呜呜呜，但是助教哥检查过了的

下面开始 8-3 优先编码器

一. 实验目的

预习译码器、编码器以及优先编码器的实现原理并且掌握这几种器件的设计方法，学会用 verilog 语言设计这三种器件。学会利用 FPGA 开发板上的七段显示管来显示数字。

二. 实验原理（知识背景，结合理论课总结）

➤ 基本定义：

译码器：

译码器是将某一输入信息转换为某一特定输出的逻辑电路，通常是多路输入/输出电路，每个输入编码产生唯一的一个不同于其他的输出编码。

常用的二进制译码器是一个 n 路输入和 $2n$ 路输出的逻辑电路。在 $2n$ 路

输出信号中，只有一条输出信号有效。 译码器有一个使能信号 E_n ，当 $E_n=0$ 时，无论输入为什么，译码器没有任何有效值输出；当 $E_n=1$ 时，输入的值决定了输出信号的值。

编码器:

编码器是一种与译码器功能相反的逻辑电路，编码器的输出编码比其输入编码位数少。 常用的二进制编码器把来自于 $2n$ 条输入线的信息编码转换成 n 位二进制码。 二进制编码器每次输入的 $2n$ 位信号中只能有一位为 1，其余均为 0，编码器的输出端为一个二进制数，用来指示对应的哪一个位输入为 1。


七段显示器采用七段译码，一般情况下，其输入为 4 位的 BCD 码，输出为 7 位的编码，用于驱动七段显示器的不同位，以显示出不同的数字。

4-2 编码器真值表:

x_3	x_2	x_1	x_0	y_1	y_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

✚ 优先编码器：

优先编码器允许同时有几个输入端有输入信号，编码器按输入信号排定的优先顺序，只对同时输入的几个信号中优先权最高的一个进行编码。

 

上图为 8-3 优先编码器的电路实现图。

对应的真值表：(Excel 输入，累死了)

EI	I0	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	Y2	Y1	Y0
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
0	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0
0	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	1
0	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

从该表可以很直观地看出优先编码器其实就是用电路实现的用优先级进行编码的器件，其中 I7 优先级最高，然后 I6...

三. 实验设备环境

硬件器材：FPGA 开发板.

软件平台：Qaurtus 开发平台.

四.实验步骤 / 过程（设计思路、设计代码、测试代码、仿真结果和硬件实现等的截图代码等）

➤ 设计思路:

基于PPT 例子

表 2-6为该 4-2 编码器的测试代码。

表 2-6: 4-2 编码器测试代码

```
1 module test_encode4_2();
2     reg en;
3     reg [3:0] s;
4     wire [1:0] y;
5
6     encode42 t1(
7         .en(en),
8         .x(s),
9         .y(y));
10    initial
11    begin
12        en=1'b0;  s =4'b0000; #10;
13                  s =4'b0001; #10;
14                  s =4'b0010; #10;
15                  s =4'b0100; #10;
16                  s =4'b1000; #10;
17        en=1'b1;  s =4'b0000; #10;
18                  s =4'b0001; #10;
19                  s =4'b0010; #10;
20                  s =4'b0100; #10;
21                  s =4'b1000; #10;
22    end
23 endmodule
```

模仿 PDF 给出的例子写出代码，同样的利用 for 循环就很容易找到优先级了，但是注意要添加一个一位的输出，当输入的 8 位二进制值有效时输出为 1，当输入的 8 位 2 进制数全 0 时输出为 0.

至于在七段数码管上显示，在代码中使用一个 case 语句就可以显示数字了。见下面代码展示：

✚ 设计代码:



```
1 module exp03(x, en, y, flag, seg);
2     input [7:0] x;
3     input en;
4     output reg[2:0] y;
5     output reg flag;
6     output reg [6:0] seg;
7     integer i;
8     always @ (x or en)
9     begin
10         if(x == 0) flag = 0;
11         else flag = 1;
12
13         if(en) begin
14             y = 0;
15             for(i = 0; i <= 7; i = i + 1)
16                 if(x[i]==1) y = i;
17         end
18         else y = 0;
19         case(y)
20             0: seg=7'b1000000;
21             1: seg=7'b1111001;
22             2: seg=7'b0100100;
23             3: seg=7'b0110000;
24             4: seg=7'b0011001;
25             5: seg=7'b0010010;
26             6: seg=7'b0000010;
27             7: seg=7'b1111000;
28         endcase
29     end
30 endmodule
31
```



图1 设计代码

激励代码:

```
29 // constants
30 // general purpose registers
31 reg eachvec;
32 // test vector input registers
33 reg en;
34 reg [7:0] x;
35 // wires
36 wire flag;
37 wire [6:0] seg;
38 wire [2:0] y;
39
40 // assign statements (if any)
41 exp03 i1 (
42 // port map - connection between master ports and signals
43 .en(en),
44 .flag(flag),
45 .seg(seg),
46 .x(x),
47 .y(y)
48 );
49 initial
50 begin
51 // code that executes only once
52 // insert code here --> begin
53     en=1'b0; x=8'b00000000;#10;
54             x=8'b11111111;#10;
55             x=8'b01111111;#10;
56             x=8'b00111111;#10;
57             x=8'b00011111;#10;
58             x=8'b00001111;#10;
59             x=8'b00000111;#10;
60             x=8'b00000011;#10;
61             x=8'b00000001;#10;
62     en=1'b1; x=8'b00000000;#10;
63             x=8'b11111111;#10;
64             x=8'b01111111;#10;
65             x=8'b00111111;#10;
66             x=8'b00011111;#10;
67             x=8'b00001111;#10;
68             x=8'b00000111;#10;
69             x=8'b00000011;#10;
70             x=8'b00000001;#10;
71 end
72 endmodule
73
```


➤ 开发板实现

  

  

五.实验中遇到的问题及解决方案（请具体的描述问题和解决方法）

4-2 编码器 PDF 里面的代码是错的(orz), 虽然是很小的错误:

```
10     initial
11     begin
12         en=1'b0; s =4'b0000; #10;
13                 s =4'b0001; #10;
14                 s =4'b0010; #10;
15                 s =4'b0100; #10;
16                 s =4'b1000; #10;
17         en=1'b1; s =4'b0000; #10;
18                 s =4'b0001; #10;
19                 s =4'b0010; #10;
20                 s =4'b0100; #10;
21                 s =4'b1000; #10;
22     end
23 endmodule
```

这里的 `s` 未定义, 估计是手误? 直接 `x` 上就好了呀为什么要把 `s` 赋给 `x` 再多来一遍? 仿真的时候就出现了 `undefined` 的错误. 直接把 `s` 改成 `x` 就可以了.

实验的时候开始没有将 `flag` 表示为 `reg` 型变量, 后来经过错误提示才发现因为 `flag` 在 `always` 语句中有赋值, 所以必须要声明为 `reg` 型变量.

六.实验得到的启示（积极思考）

在 <https://blog.csdn.net/hanghang121/article/details/23449467> 这样的网站中提到了 `casez` 和 `casex`, 查找资料学习这两个东西:

- 在 `casez` 语句中, 如果分支表达式某些位的值为高阻 `z`, 那么对这些位的比较就会忽略, 不予考虑, 而只关注其他位的比较结果.
- 在 `casex` 语句中, 则把这种处理方式进一步扩展到对 `x` 的处理, 即如果比较双方有一方的某些位的值是 `z` 或 `x`, 那么这些位的比较就不予考虑.
- 同时还要注意在 `casez` 和 `casex` 语句中如果同时找到了两个匹配的选择, 那么要以第一个为准. 这就相当于是优先编码器了.

简单写一下如何用 `case` 实现优先编码器:

```
If(en)
  casex(x)
    8'b1??????? : begin y=3'b111; seg=7'b1111000; end
    8'b01??????? : begin y=3'b110; seg=7'b0000010; end
    8'b001??????? : begin y=3'b101; seg=7'b0010010; end
    8'b0001????? : begin y=3'b100; seg=7'b0011001; end
    8'b00001??? : begin y=3'b011; seg=7'b0110000; end
    8'b000001?: begin y=3'b010; seg=7'b0100100; end
    8'b0000001?: begin y=3'b001; seg=7'b1111001; end
    8'b00000001: begin y=3'b000; seg=7'b1000000; end
    default: begin y=3'b000; seg=7'b1000000; end
  endcase
else begin y=3'b000; seg=7'b1000000; end
```

七.意见和建议等

老实说这次实验还是花了很大功夫, 上网找资料之类, 然后对于之前的知识掌握得不是很牢固, 也是花了很多时间在复习上. 不过老师有给几个例子, 慢慢学还是挺好的.

这次实验也是比较后面才开始做, 一些同学已经把 PDF 欠缺的问题都说了, 比如使能端为 0 时, 七段显示管怎么弄, 也省了很多时间.

做实验时出现错误不要慌, 要慢慢去寻找, 这样能节约很多的时间, 同时做实验要看清实验要求, 这样也会少花一些功夫.